# Circuito para detección de movimiento de máquina de garra



Actualización: 22 de octubre de 2021



# **Tabla de Contenidos**

Esquemático de conexiones	¡Error! Marcador no definido.
Esquemático de conexiones	3
Lista de materiales	3
Descripción	2
Circuito	2
Tapa y servomotor	2
Mecanismo	2



### Mecanismo

### **TAPA Y SERVOMOTOR**



Se seleccionó un servomotor para el cierre del mecanismo por la rapidez que ofrece para la reacción, así como la precisión de giro para colocarse al mismo ángulo de apertura y cierre en cada movimiento gracias a sus sensores internos y su torque provisto de 11kg-cm capaz de detener los productos de la máquina al bloquear la compuerta.



Para la sujeción de la tapa, se diseñaron e imprimieron en 3D dos piezas que se atornillan a la placa de acrílico por debajo y se acoplan tanto al eje del servomotor como al que se sujetará a la canaleta del lado opuesto al motor.


### **Circuito**
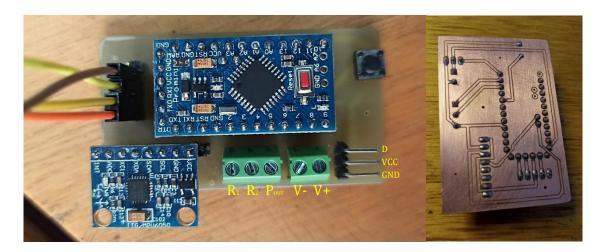
### **DESCRIPCIÓN**

El circuito utiliza un microcontrolador para facilitar el control del servomotor, así como un módulo de acelerómetro (MPU6050) para adquirir la noción de inclinación y poder discernir si la inclinación percibida en la máquina es lo suficientemente drástica para cerrar la compuerta, y posteriormente al recibir continuidad entre los pines que tienen salida hacia el Relé se volverá a abrir la compuerta. Así mismo, se



posee de un botón de calibración para regular la sensibilidad del sensor y prepararlo para la ubicación de instalación.




## LISTA DE MATERIALES

- Servo MG995 (\$125)
- Arduino Pro Mini (\$62)
- MPU6050 (Acelerómetro) (\$50~89)
- Clema Bornera 3.81mm 2 pines (\$4.50)
- Clema Bornera 3.81mm 3 pines (\$6)
- Push button 2 pin (\$2)
- Tira de pines (\$8)
- Piezas impresas en 3D y tornillería (\$20)

Costo de materiales: ~ \$285

### ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES

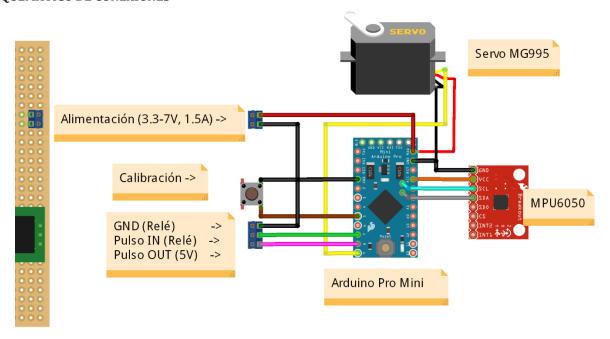



# Notas

- Se recomienda ubicar al circuito con el acelerómetro en una posición lo más centrada posible dentro de la máquina para tener una sensibilidad pareja en cualquier dirección de inclinación.
- La alimentación del circuito recomendada es de 5V con corriente de 1.5A.